

mid2


1.

$$(a) F = A'B'C'D' + A'BC'D + AB'CD' + ABCD$$

$$= ((A'B'C'D')' (A'BC'D)' (AB'CD')' (ABCD)')'$$

AB \ CD		00	01	11	10
CD	00	1	0	0	0
	01	0	1	0	0
	11	0	0	1	0
	10	0	0	0	1

	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	1

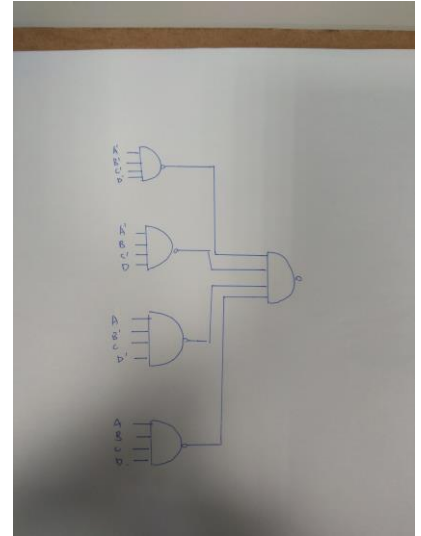


1.

$$(b) F = (A'+C)(A+C')(B'+D)(B+D')$$

$$= ((A'+C)' + (A+C')' + (B'+D)' + (B+D')')'$$


AB \ CD		00	01	11	10
CD	00	1 ₊	0 ₊	0 ₊	0 ₊
	01	0 ₊	1 ₊	0 ₊	0 ₊
	11	0 ₊	0 ₊	1 ₊	0 ₊
	10	0 ₊	0 ₊	0 ₊	1 ₊

	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	1

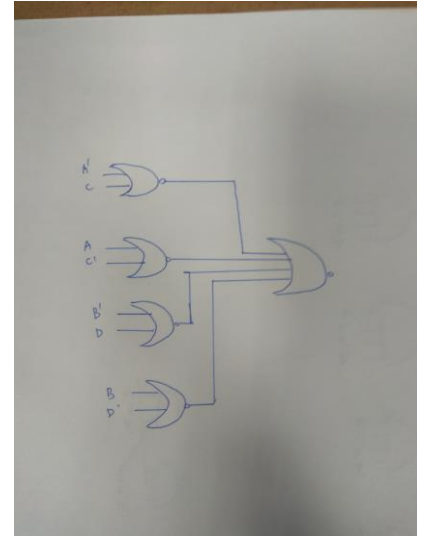


2.

2. Sol:

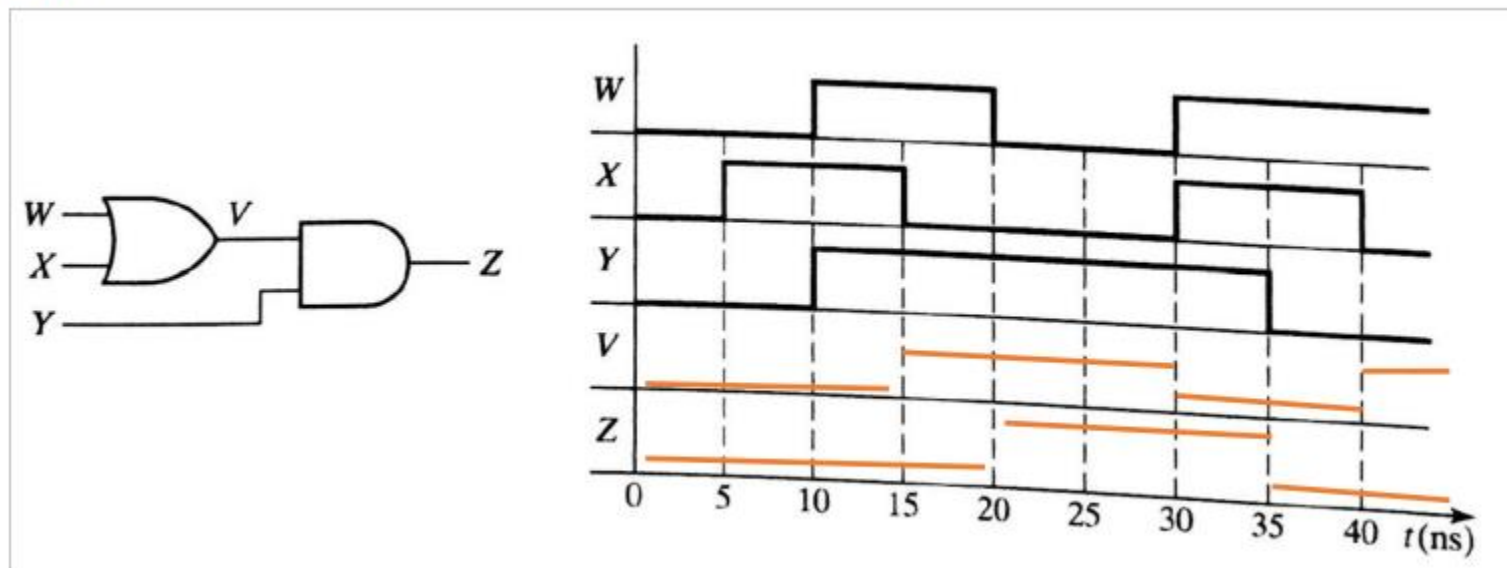


3.

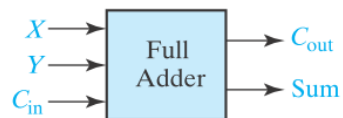


X	Y	C_{in}	C_{out}	Sum
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

(a)

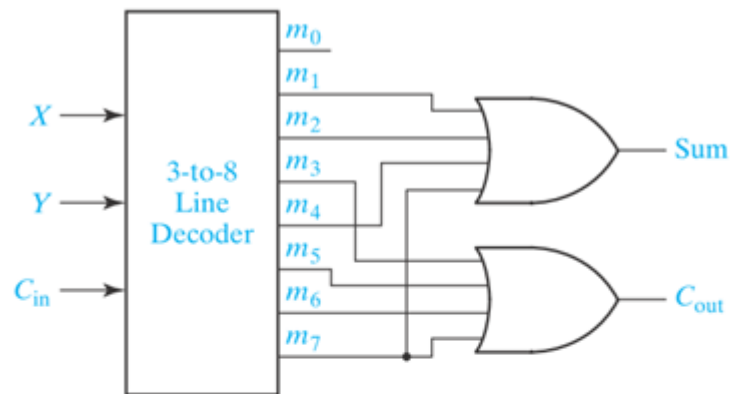

(b)

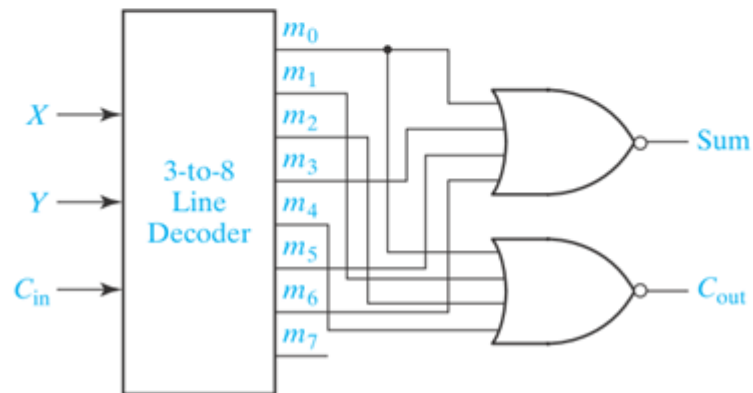

4.

4.

A	B	C	D		G	Y_1	Y_0		Z_3	Z_2	Z_1	Z_0
I_3	I_2	I_1	I_0									
0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	1		1	0	0		0	0	0	1
0	0	1	-		1	0	1		0	0	1	0
0	1	-	-		1	1	0		0	1	0	0
1	-	-	-		1	1	1		1	0	0	0

$$\Rightarrow Z_3 = A$$

$$Z_2 = A'B$$

$$Z_1 = A'B'C$$

$$Z_0 = A'B'C'D$$

5.


write the Verilog code

```
module HA(a, b, sum, c_out);  
    input wire a, b;  
    output wire sum, c_out;  
    xor (sum, a, b);  
    and (c_out, a, b);  
endmodule
```

```
module FA(a, b, c_in, sum, c_out);  
    input  a, b, c_in;  
    output sum, c_out;  
    wire  w1, w2, w3;  
    HA M1(.a(a), .b(b), .sum(w1), .c_out(w2));  
    HA M2(.a(w1), .b(c_in), .sum(sum), .c_out(w3));  
    or (c_out, w2, w3);  
endmodule
```

6.

2分

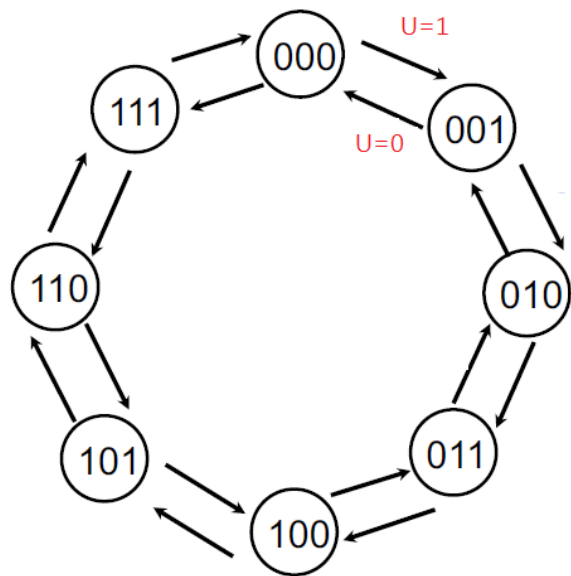

2分

$Q_2Q_1Q_0$	$Q_2^+Q_1^+Q_0^+$	
	U=1	U=0
000	001	111
001	010	000
010	011	001
011	100	010
100	101	011
101	110	100
110	111	101
111	000	110

6.

- $U=1$

$$D_{Q_0} = Q_0^+ = Q_0' \quad 1\text{分}$$

$$D_{Q_1} = Q_1^+ = Q_1 Q_0' + Q_1' Q_0 = Q_1 \oplus Q_0 \quad 1\text{分}$$

$$D_{Q_2} = Q_2^+ = Q_2' Q_1 Q_0 + Q_2 Q_1' + Q_2 Q_0' = Q_2' Q_1 Q_0 + Q_2 (Q_1 Q_0)' = Q_2 \oplus Q_1 Q_0 \quad 1\text{分}$$

- $U=0$

$$D_{Q_0} = Q_0^+ = Q_0' \quad 1\text{分}$$

$$D_{Q_1} = Q_1^+ = Q_1 Q_0 + Q_1' Q_0' = Q_1 \oplus Q_0' \quad 1\text{分}$$

$$D_{Q_2} = Q_2^+ = Q_2' Q_1' Q_0' + Q_2 Q_1 + Q_2 Q_0 = Q_2' Q_1' Q_0' + Q_2 (Q_1' Q_0')' = Q_2 \oplus Q_1' Q_0' \quad 1\text{分}$$


6.

$$D_{Q_0} = Q_0^+ = Q_0 \oplus U = Q_0' \quad 2\text{分}$$


$$D_{Q_1} = Q_1^+ = Q_1 \oplus (UQ_0 + U'Q_0') = UQ_1'Q_0 + U'Q_1Q_0 + UQ_1Q_0' + U'Q_1'Q_0' \quad 2\text{分}$$

$$\begin{aligned} D_{Q_2} &= Q_2^+ = Q_2 \oplus (UQ_1Q_0 + U'Q_1'Q_0') \\ &= U'Q_2Q_1Q_0 + U'Q_2'Q_1'Q_0' + UQ_2Q_1'Q_0' + UQ_2'Q_1Q_0 + Q_2Q_1'Q_0 + Q_2Q_1Q_0' \\ &= UQ_2Q_1' + U'Q_2Q_0 + Q_2Q_1Q_0' + UQ_2'Q_1Q_0 + U'Q_2'Q_1'Q_0' \quad 2\text{分} \end{aligned}$$

6.

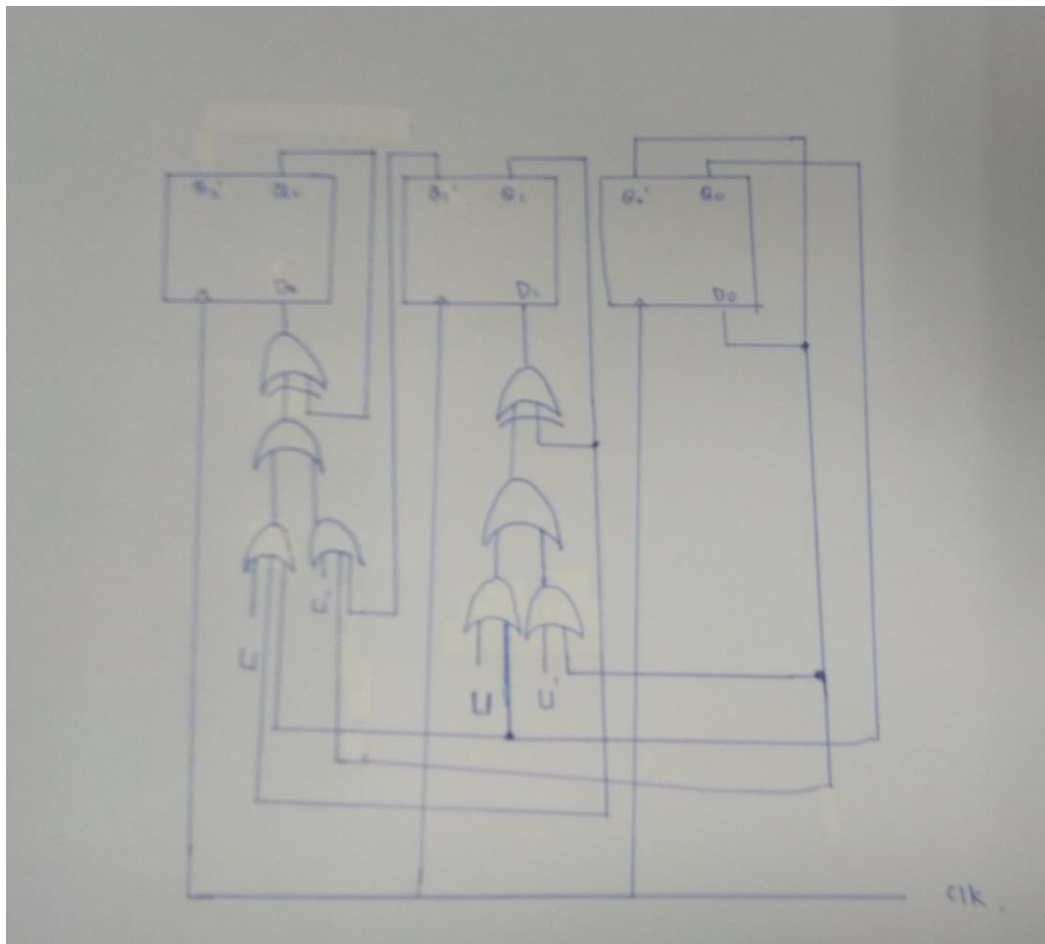


7.

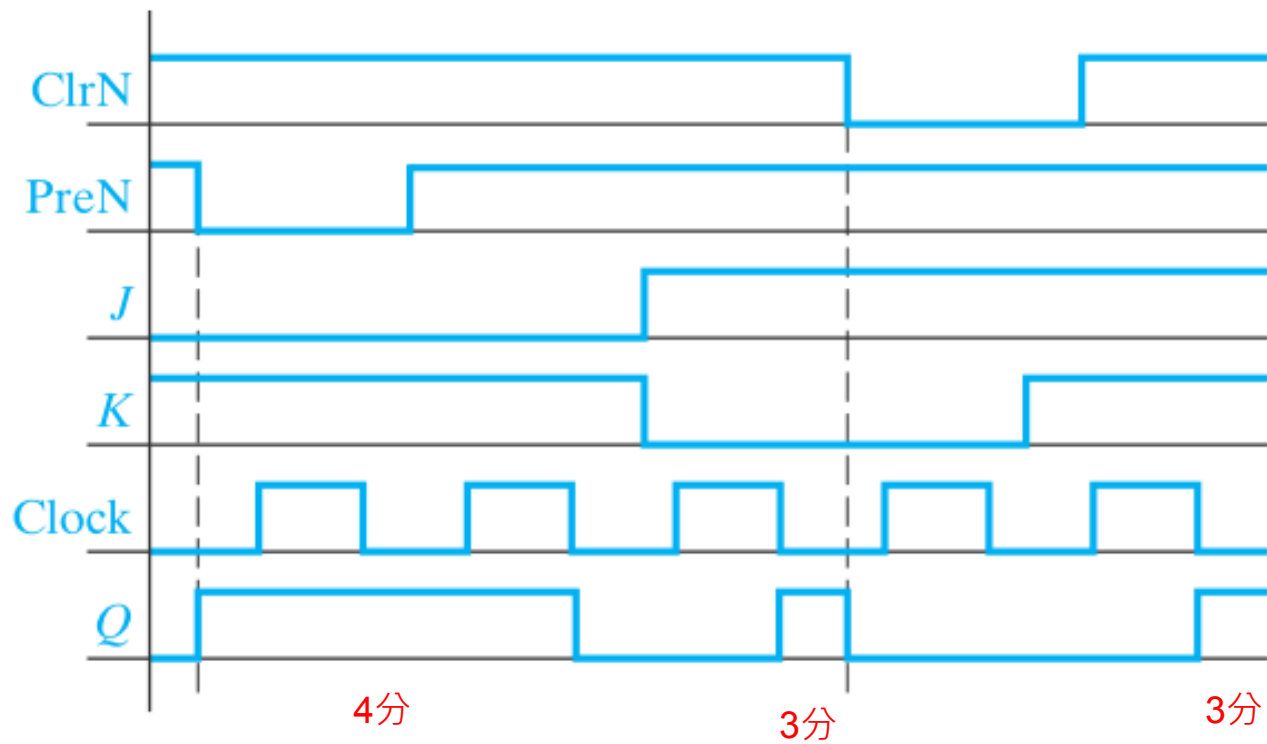


8.

5分

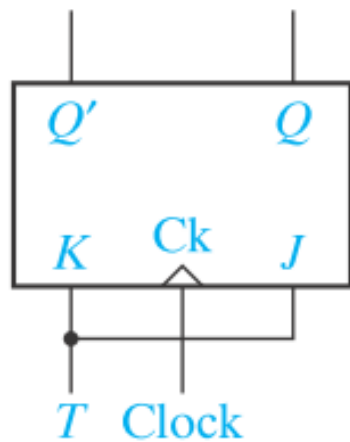

(a) Conversion of J-K to T

5分

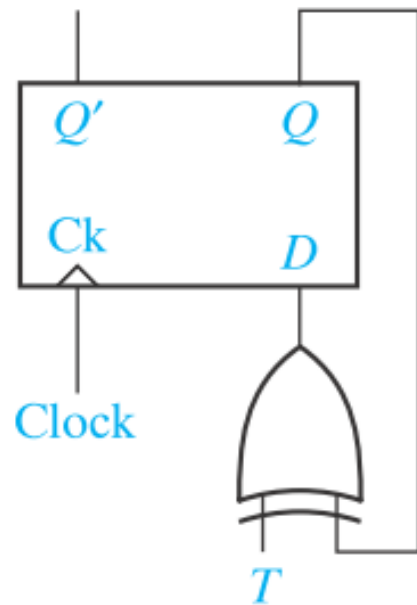

(b) Conversion of D to T

9.

沒用gate_level 扣3分

```
input [3:0] bcd; 1分
output [3:0] ex3; 1分
wire cd,c_d_0,c_d,b_0; 1分
wire temp1,temp2,temp3;
```

```
not n1(ex3[0],bcd[0]);//(1)
and a1(cd,bcd[1],bcd[0]);//(2)
or o1(c_d,bcd[1],bcd[0]);//(3)
not n3(b_0,bcd[2]);//(4)
not n2(c_d_0,c_d);//(5)
or o2(ex3[1],cd,c_d_0);//(6)
and a2(temp1,bcd[2],c_d_0);//(7)
and a3(temp2,b_0,c_d);//(8)
and a4(temp3,bcd[2],c_d);//(9)
or o3(ex3[2],temp1,temp2);//(10)
or o4(ex3[3],temp3,bcd[3]);//(11)
```

6分(一個0.5)
1分(標1-11gate)

10.

reg [3:0] t_bcd; 1分

wire [3:0] t_ex3; 1分

integer i;

BCD_to_EX3 bcdex3(.bcd(t_bcd), .ex3(t_ex3)); 1分

Excess-3				BCD			
w	x	y	z	A	B	C	D
0	0	0	0	X	X	X	X
0	0	0	1	X	X	X	X
0	0	1	0	X	X	X	X
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X

```
initial
begin
    i=0;
    t_bcd = 4'd7;
    #0.1;
    t_bcd = 4'd9;
    #0.1;
    t_bcd = 4'd0;
    #0.3;
    t_bcd = 4'd2;
    #0.2;
    t_bcd = 4'd4;
    #0.2;
    t_bcd = 4'd6;
    #0.2;
    t_bcd = 4'd8;
    #0.3;
    t_bcd = 4'd3;
    #0.1;

    $finish;
end
```

initial 1分
begin

```
    i=0;
    t_bcd = 4'd7;
    #0.1;
    t_bcd = 4'd9;
    #0.1;
    t_bcd = 4'd0;
    #0.1;
    for(i=0; i<10; i=i+2)
    begin
        t_bcd = i;
        #0.2;
    end
    t_bcd = 4'd8;
    #0.1;
    t_bcd = 4'd3;
    #0.1;
```

\$finish; 1分

end

5分