

7.4 $F(A, B, C, D) = \sum m(5, 10, 11, 12, 13)$


C D \ A B				
	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	1	0
11	0	0	0	1
10	0	0	0	1

$$F = BC'D + AB'C + ABC'$$

$$F = ABC' + BC'D + AB'C = BC'(A + D) + AB'C$$

$$F = BC' \quad (A + D) + AB'C$$

4 gates, 10 inputs

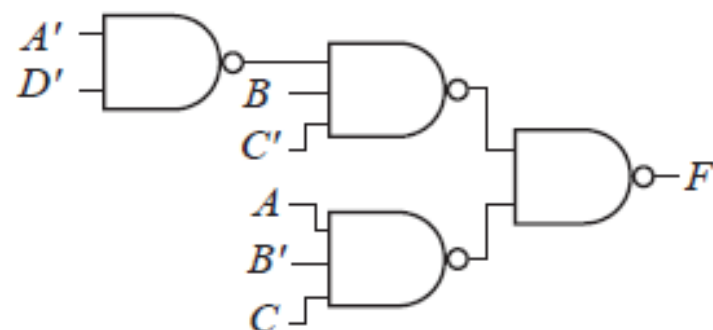

7.10

$$f_1(A, B, C, D) = \sum m(3, 4, 6, 9, 11)$$

$$f_2(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 8, 10, 11, 12)$$

$$f_3(A, B, C, D) = \sum m(3, 6, 7, 10, 11)$$

c d \ a b	a b			
	00	01	11	10
00		1		
01				1
11	1			1
10		1		

$$f_1 = ab'd + \underline{b'cd} + a'bd'$$

c d \ a b	a b			
	00	01	11	10
00		1	1	1
01				
11				1
10	1			1

$$f_2 = \underline{ab'c} + b'cd' + bc'd' + ac'd'$$

$$f_2 = \underline{ab'c} + b'cd' + bc'd' + ab'd'$$

11 gates

c d \ a b	a b			
	00	01	11	10
00				
01				
11	1	1		1
10		1		1

$$f_3 = \underline{ab'c} + \underline{b'cd} + a'bc$$

7.17 (a)

	<i>A B C D</i>	<i>F</i>
0	0 0 0 0	0
1	0 0 0 1	0
2	0 0 1 0	0
3	0 0 1 1	1
4	0 1 0 0	0
5	0 1 0 1	1
6	0 1 1 0	1
7	0 1 1 1	1
8	1 0 0 0	0
9	1 0 0 1	1
10	1 0 1 0	1
11	1 0 1 1	1
12	1 1 0 0	1
13	1 1 0 1	1
14	1 1 1 0	1
15	1 1 1 1	1


7.17 (b)

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0	0	1	0
	01	0	1	1	1
	11	1	1	1	1
	10	0	1	1	1

$$\begin{aligned}
 F &= (A + C + D)(A + B + C) \\
 &\quad (A + B + D)(B + C + D) \\
 &= (A + D + BC)(B + C + AD) \text{ or} \\
 &= (A + C + BD)(B + D + AC) \text{ or} \\
 &= (C + D + AB)(A + B + CD)
 \end{aligned}$$

This solution has 5 gates, 12 inputs.
Beginning with the sum of products
requires 6 gates.


$$F = \prod M(0, 1, 2, 4, 8)$$

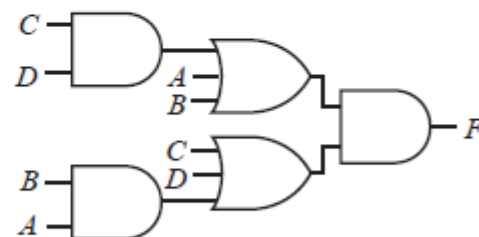

7.23 (a)

		a b			
		00	01	11	10
c d	00	0	1	0	0
	01	0	1	0	0
	11	1	1	1	1
	10	0	1	0	0


$$f = (b + c)(b + d)(a' + c)(a' + d)$$

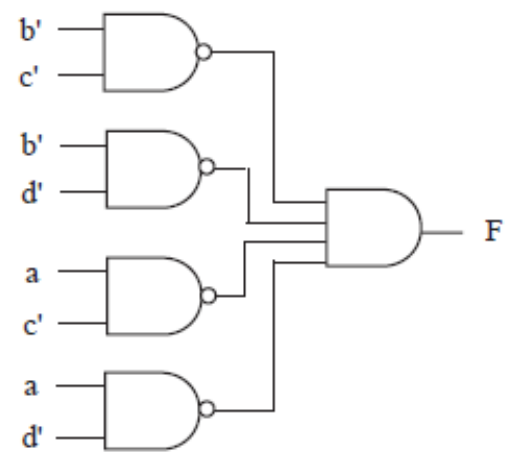

7.23 (b)

c d \ a b		a b			
		00	01	11	10
c d	00	1	0	1	1
	01	1	0	1	1
	11	0	0	0	0
	10	1	0	1	1


$$f' = (a + b')(c' + d')$$

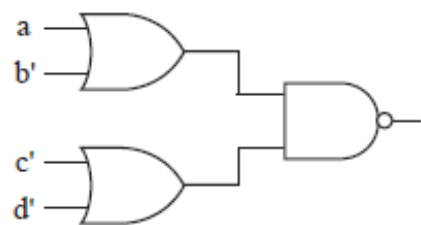

7.23 (c)

c d \ a b		a b			
		00	01	11	10
c d	00	0	1	0	0
	01	0	1	0	0
	11	1	1	1	1
	10	0	1	0	0

$$f = a'b + cd$$

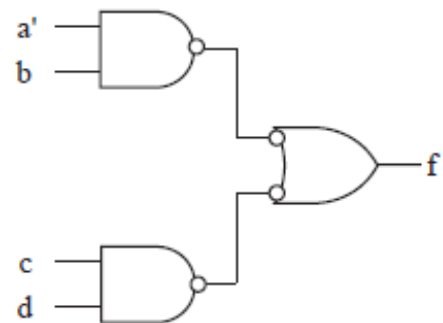

7.33 (a)

C D \ A B				
	00	01	11	10
00	1			
01		1	1	
11	1	1		1
10	1			

$$F = B'CD + B'CD + A'B'D' + A'CD$$

$$F = B'CD + B'CD + A'B'D' + A'BD$$

Draw AND-OR circuit and replace all gates with NANDs.


7.33 (b)

C D \ A B				
	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	1	1	0
11	1	1	0	1
10	1	0	0	0

$$F = (B + C + D)(B' + D)(A' + D)(A' + B + C)$$

Draw OR-AND circuit and replace all gates with NORs.

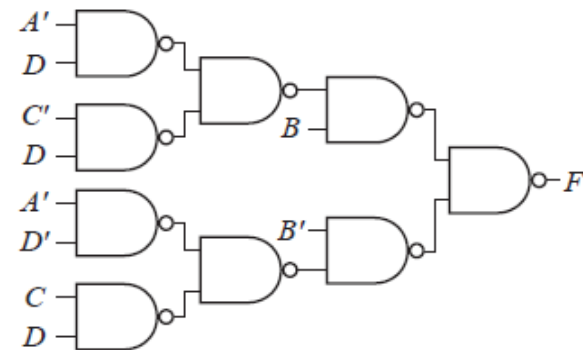
7.33 (c) $F = B(A'D + C'D) + B'(A'D' + CD)$




Alternative:

$$\begin{aligned} F &= A'(B'D' + BD) + D(B'C + BC') \\ &= D(A'B + BC') + B'(A'D' + CD) \\ &= A'(B'D' + CD) + D(B'C + BC') \\ &= D(A'C + BC') + B'(A'D' + CD) \end{aligned}$$

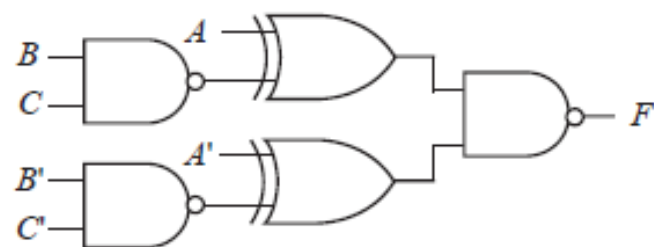7.40 (a) An inverter on the output of an XOR can be moved to one of its inputs.


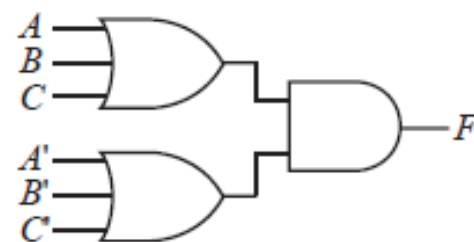
$$\begin{aligned}
 7.40 \text{ (b)} \quad F &= (A \oplus BC) + (A' \oplus B'C') = A'BC + AB' + AC' \\
 &\quad + AB'C' + A'B + A'C \\
 &= AB' + AC' + A'B + A'C \\
 &= A(B' + C') + A'(B + C) \\
 &= (A + B + C)(A' + B' + C')
 \end{aligned}$$



$$7.40 \text{ (c)} \quad F = A(B' + C') + A'(B + C)$$

